

অধ্যায়-১১ : চল তড়িৎ

২৯৭. কোনটি তড়িৎ প্রবাহের একক?

- (ক) ডোর্ট
- (খ) আম্পিয়ার
- (গ) ওয়াট
- (ঘ) জুল

২৯৮. সময় t , প্রবাহিত আধান Q এবং তড়িৎ প্রবাহ I

হলে— (গ্রয়োগ)

$$\begin{array}{ll} \text{i. } Q = \frac{I}{t} & \text{ii. } I = \frac{Q}{t} \\ \text{iii. } t = \frac{Q}{I} & \end{array}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) ii ও iii
- (গ) i ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

খ

২৯৯. কোনটি ব্যাটারির প্রতীক? (জ্ঞ)

- (ক)
- (খ)
- (গ)
- (ঘ)

খ

৩০০. সংযোগবিদ্যুল তারের প্রতীক কোনটি? (জ্ঞ)

- (ক)
- (খ) +
- (গ)
- (ঘ) ⊖

খ

৩০১. '—[A]—' কিসের প্রতীক? (জ্ঞ)

- (ক) অ্যামিটার
- (খ) ডোন্টমিটার
- (গ) গ্যালভানোমিটার
- (ঘ) আম্পিয়ার

ক

৩০২. পরিবাহিতার উপর ভিত্তি করে পদার্থকে কোন ভাগে

ভাগ করা যাবে? (জ্ঞ)

- (ক) ২
- (খ) ৩
- (গ) ৪
- (ঘ) ৫

খ

৩০৩. যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই তড়িৎ প্রবাহ চলতে পারে তাদেরকে কী বলে? (জ্ঞ)

- (ক) পরিবাহী
- (খ) অপরিবাহী
- (গ) অর্ধপরিবাহী
- (ঘ) কৃপরিবাহী

ক

৩০৪. অস্তুক পদার্থ কোনটি? (জ্ঞ)

- (ক) তামা
- (খ) বৃপ্তা
- (গ) রাবার
- (ঘ) সিলিকন

গ

৩০৫. অর্ধপরিবাহী পদার্থ কোনটি? (জ্ঞ)

- (ক) তামা
- (খ) বৃপ্তা
- (গ) সিলিকন
- (ঘ) রাবার

গ

৩০৬. পরিবাহী পদার্থে— (অনথ্যাবন)

- i. তড়িৎ সহজে প্রবাহিত হয়
- ii. প্রচুর মুক্ত প্রোটন থাকে
- iii. প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) ii ও iii
- (গ) i ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

গ

৩০৭. AB পরিবাহকের বিভব পার্শ্বক্য V এবং এর মধ্য

দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণ I হলে কোনটি সঠিক? (গ্রয়োগ)

$$\text{ক. } V \propto I$$

$$\text{খ. } R = \frac{V}{I}$$

$$\text{গ. } V = \frac{I}{R}$$

$$\text{ঘ. } I \propto V$$

$$\text{ৰ. } I = \frac{V}{R}$$

খ

৩০৮. কোনো তারের প্রতিক্রিয়ার বিভবাত্মক $20V$ এবং এর ঝোঁখ $4Ω$ হলে এর মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ চলবে? (গ্রয়োগ)

- (ক) $4A$
- (খ) $5A$
- (গ) $6A$
- (ঘ) $7A$

খ

৩০৯. তড়িৎ চালক শক্তির একক কোনটি? (জ্ঞ)

- (ক) ডোর্ট
- (খ) কুলম্ব
- (গ) জুল
- (ঘ) আম্পিয়ার

ক

৩১০. একটি শুল্ক কোম্বের তড়িকালক শক্তি $1.5V$ । $0.4C$ আধানকে একটি সম্পূর্ণ বলৈ শুলিয়ে আনতে কোম্ব কী পরিমাণ শক্তি ব্যবহৃত করবে? (গ্রয়োগ)

- (ক) $0.06J$
- (খ) $0.6J$
- (গ) $1.6J$
- (ঘ) $6J$

খ

৩১১. কোনো পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদকে বিগুণ করলে এর ঝোঁখ R কী হবে? (গ্রয়োগ)

- (ক) $2R$
- (খ) $\frac{R}{2}$
- (গ) $\frac{R}{4}$
- (ঘ) $4R$

খ

৩১২. বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদের কোনো তারের ব্যাসার্ধ পূর্বের তিনগুণ হলে এর ঝোঁখ পূর্বের কত গুণ হবে? (গ্রয়োগ)

- (ক) $\frac{1}{9}$ গুণ
- (খ) $\frac{1}{3}$ গুণ
- (গ) 3 গুণ
- (ঘ) 9 গুণ

ক

৩১৩. আপেক্ষিক ঝোঁখ কোনটির উপর নির্ভরশীল? (জ্ঞ)

- (ক) তাপমাত্রা
- (খ) উপাদান
- (গ) ক্ষেত্রফল
- (ঘ) দৈর্ঘ্য

খ

৩১৪. ঝোঁকত্তের একক কী? (জ্ঞ)

- (ক) Ω
- (খ) Ωm
- (গ) Ωm^{-1}
- (ঘ) $m\Omega^{-1}$

খ

৩১৫. নাইক্রোম তারের ঝোঁকত্ত $20^{\circ}C$ তাপমাত্রায় কত? (গ্রয়োগ)

- (ক) $1.6 \times 10^{-4}\Omega m$
- (খ) $1.7 \times 10^{-4}\Omega m$
- (গ) $5.5 \times 10^{-4}\Omega m$
- (ঘ) $100 \times 10^{-4}\Omega m$

ঘ

৩১৬. ঝোঁকত্তের বিপরীত রাশি কোনটি? (জ্ঞ)

- (ক) ঝোঁখ
- (খ) পরিবাহকত্ত
- (গ) পরিবাহিতা
- (ঘ) বিভব

খ

৩১৭. পরিবাহকত্তকে কোন প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়? (জ্ঞ)

- (ক) δ
- (খ) P
- (গ) ℓ
- (ঘ) T

ঘ

অধ্যায়-১১ : চল তড়িৎ

৩১৮. কোনো পরিবাহকের ঋখ 0.25Ω । এর

পরিবাহিতা কত? (গ্রয়োগ)

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ক) $0.4\Omega^{-1}$ | ব) 0.4Ω |
| গ) $4W^{-1}$ | ঘ) $4\Omega^{-1}$ |

৩

উদ্দীপকটি পঢ়ে ৩১৯-৩২১নং প্রশ্নের উভয় দাও।

একটি বৈদ্যুতিক হিটারে ব্যবহৃত তারের আপেক্ষিক ঋখ $\rho = 100 \times 10^{-8} \Omega m$ এবং তারটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $2.0 \times 10^{-7} m^2$ ।

৩১৯. তারটি কীসের তৈরি? (অনুধাবন)

- | | |
|-------------|-------------|
| ক) বৃপ্তা | ব) তামা |
| গ) নাইক্রোম | ঘ) টাংস্টেন |

গ

৩২০. μ -এর বিপরীত রাশি কেনটি? (গ্রয়োগ)

- | | |
|--------------|---------------|
| ক) ঋখ | ব) পরিবাহকত্ব |
| গ) পরিবাহিতা | ঘ) ঋখকত্ব |


ঘ

৩২১. তারটির দৈর্ঘ্য 15 m হলে এর ঋখ কত? (গ্রয়োগ)

- | | |
|---------------|---------------|
| ক) 45Ω | ব) 65Ω |
| গ) 75Ω | ঘ) 85Ω |

গ

৩২২.

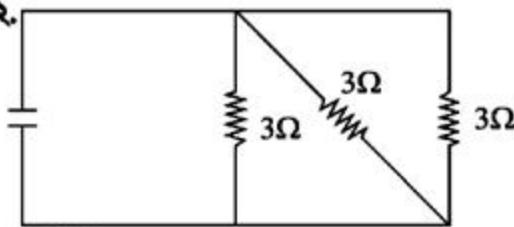

বজ্জিতির তুল্য ঋখ কত? (গ্রয়োগ)

- | | |
|----------------|--------------|
| ক) 4.5Ω | ব) 6Ω |
| গ) 1Ω | ঘ) 3Ω |

গ


৩২৩. R_1 ও R_2 মানের দুটি ঋখ সমান্তরাল সংযোগে ধারকলে কোনটি সঠিক? (গ্রয়োগ)

- | | |
|--------------------------------|--|
| ক) $R_p = R_1 + R_2$ | ব) $R_p = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ |
| গ) $R_p = \frac{1}{R_1 + R_2}$ | ঘ) $R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ |

ঘ

৩২৪. নিচের বজ্জিতে R এর মান কত? (গ্রয়োগ)


$$5\Omega \quad 10\Omega \quad R$$

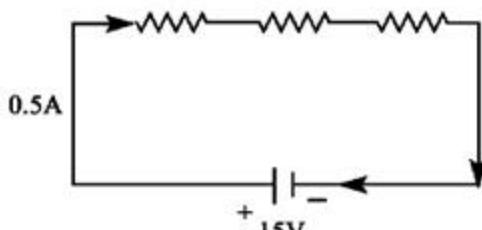

- | | |
|---------------|---------------|
| ক) 15Ω | ব) 20Ω |
| গ) 10Ω | ঘ) 5Ω |

ক

৩২৫.

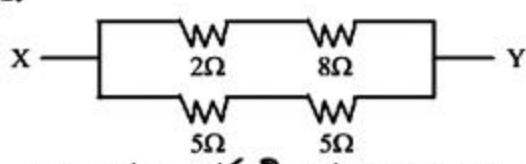

XY বরাবর কার্যকরী ঋখ কত? (গ্রয়োগ)

- | | |
|-------------------------|---------------|
| ক) $\frac{1}{20}\Omega$ | ব) 5Ω |
| গ) $\frac{1}{5}\Omega$ | ঘ) 20Ω |

ঘ

৩২৬. 3 ওহমের ডিস্টি ঋখ পরস্পর সমান্তরাল সংযোগে তুল্যরোধ কত হবে? (গ্রয়োগ)


- | | |
|----------|----------------------|
| ক) 1 ওহম | ব) $\frac{1}{3}$ ওহম |
| গ) 6 ওহম | ঘ) 7 ওহম |

ক

৩২৭. 5 Ω এবং 8 Ω এর দুটি ঋখকে প্রণিতে সংযুক্ত করলে তাদের সোটি ঋখ কত? (গ্রয়োগ)

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ক) 13Ω | ব) 3.076Ω |
| গ) $\frac{14}{11}\Omega$ | ঘ) 1.22Ω |

ক

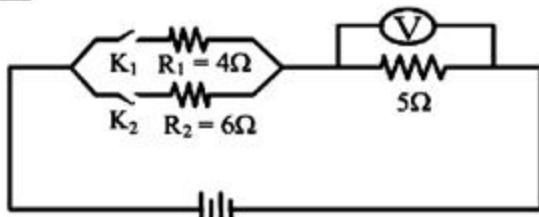

উপরের বজ্জিতের আলোকে ৩২৮ ও ৩২৯নং প্রশ্নের উভয় দাও :

৩২৮. বজ্জিতে K_1 ও K_2 চাবিক্রম সংযুক্ত অবস্থার তুল্যরোধ কত হবে? (গ্রয়োগ)

- | | |
|---------|---------|
| ক) 0.62 | ব) 1.62 |
| গ) 5.42 | ঘ) 7.4 |

ঘ

৩২৯. চাবি K_2 খোলা ও k_1 সংযুক্ত অবস্থার ধারকলে-

- i. বজ্জিতে তুল্যরোধ বাড়বে
- ii. বজ্জিতে প্রবাহমাত্রা কমবে
- iii. ভোল্টেজিটার V এর মান কমবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | ব) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

ঘ

৩৩০. $1kWh$ সমান কত জুল? (গ্রয়োগ)

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ক) $3.6 \times 10^3 J$ | ব) $6.3 \times 10^3 J$ |
| গ) $3.6 \times 10^6 J$ | ঘ) $3.6 \times 10^{-6} J$ |

ঘ

৩৩১. বৈদ্যুতিক পাথর ক্ষমতা সাধারণত কত ওয়াটের হয়? (জন)

- | | |
|--------------|--------------|
| ক) $45 - 65$ | ব) $65 - 75$ |
| গ) $70 - 80$ | ঘ) $75 - 90$ |

ঘ

৩৩২. একটি বালুর গাঁথে 220V-440W লিখা আছে এর ঋখ কত? (গ্রয়োগ)

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক) 100Ω | ব) 110Ω |
| গ) 33.3Ω | ঘ) 2Ω |

ঘ

৩৩৩. এক ওয়াট-ষষ্ঠা সমান কত জুল? (গ্রয়োগ)

- | | |
|---------------|--------------|
| ক) 3600 জুল | ব) 36 জুল |
| গ) 1000 জুল | ঘ) 360 জুল |

ক

৩৩৪. 60W এর একটি বালু প্রতিদিন 5 ষষ্ঠা করে 30 দিন জ্বালালে কত বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হবে ?

- | | |
|--------------|-------------|
| ক) $9 kWh$ | ব) $90 kWh$ |
| গ) $0.9 kWh$ | ঘ) $90 Wh$ |

ক

নিচের তথ্য থেকে ৩৩৫-৩৩৭নং প্রশ্নের উভয় দাও:

একটি বালুর গাঁথে লেখা আছে 220V - 60W

৩৩৫. বালুর ঋখ কত? (গ্রয়োগ)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক) 484Ω | ব) 806.67Ω |
| গ) 403.33Ω | ঘ) 48.4Ω |

ঘ

৩৩৬. এর মধ্যদিয়ে কত তড়িৎ প্রবাহিত হবে?

- | | |
|------------|------------|
| ক) $0.27A$ | ব) $0.72A$ |
| গ) $60A$ | ঘ) $2.7A$ |

ক

৩৩৭. কত বিদ্যুৎ পার্শ্বে বালুটি সংয়োগে মেশি আলো বিকিরণ করবে? (অনুধাবন)

- | | |
|-----------|-----------|
| ক) $22V$ | ব) $220V$ |
| গ) $110V$ | ঘ) $120V$ |

ঘ

উদ্দীপকটি পঢ়ে ৩৩৮ ও ৩৩৯ নং প্রশ্নের উভয় দাও।

একটি বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে 220V এবং 1000W লেখা আছে যার দ্বারা রাফিক প্রতি সপ্তাহে একবার 2 ঘণ্টা তার জামা কাপড় ইঞ্জিনে করে।

৩৩৮. ইঞ্জিনের ঋখ কত? (গ্রয়োগ)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ক) 44.4Ω | ব) 48.4Ω |
| গ) 84.4Ω | ঘ) $94.4V$ |

ঘ

৩৩৯. প্রতি ইউনিটের মূল্য 4 টাকা হলে মাস ধৰে

রাফিককে ইঞ্জিনে বাধা কত খরচ করতে হবে?

- | | |
|------------|------------|
| ক) 4 টাকা | ব) 16 টাকা |
| গ) 32 টাকা | ঘ) 64 টাকা |

গ